


## Part I

$$f = xs' + ys$$

This notation is shorthand for the following expression:

$$f = (x \text{ AND NOT}(s)) \text{ OR } (y \text{ AND } s)$$

1.

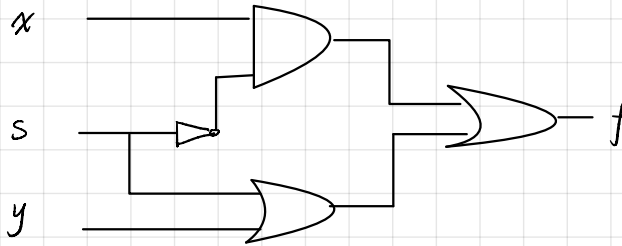

2. Truth Table

x	s	y	s'	xs'	ys	f (xs' + ys)
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1


## Part II

$$f = (a+b)' + cb'$$

This notation is shorthand for the following expression:

$$f = (\text{NOT}(a \text{ OR } b)) \text{ OR } (c \text{ AND NOT}(b))$$


1.

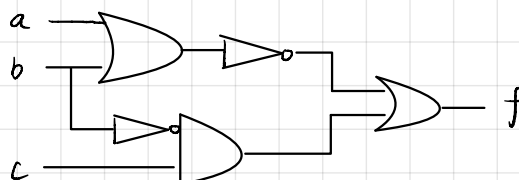

2. Truth Table

$a$	$b$	$c$	$(a+b)'$	$cb'$	$f ((a+b)' + cb')$
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0
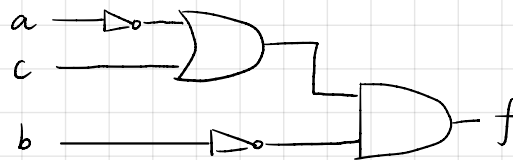
$$\begin{aligned}
 3. \quad f &= (a+b)' + cb' \\
 &= a'b' + cb' \\
 &= b'(a' + c)
 \end{aligned}$$



4 gates